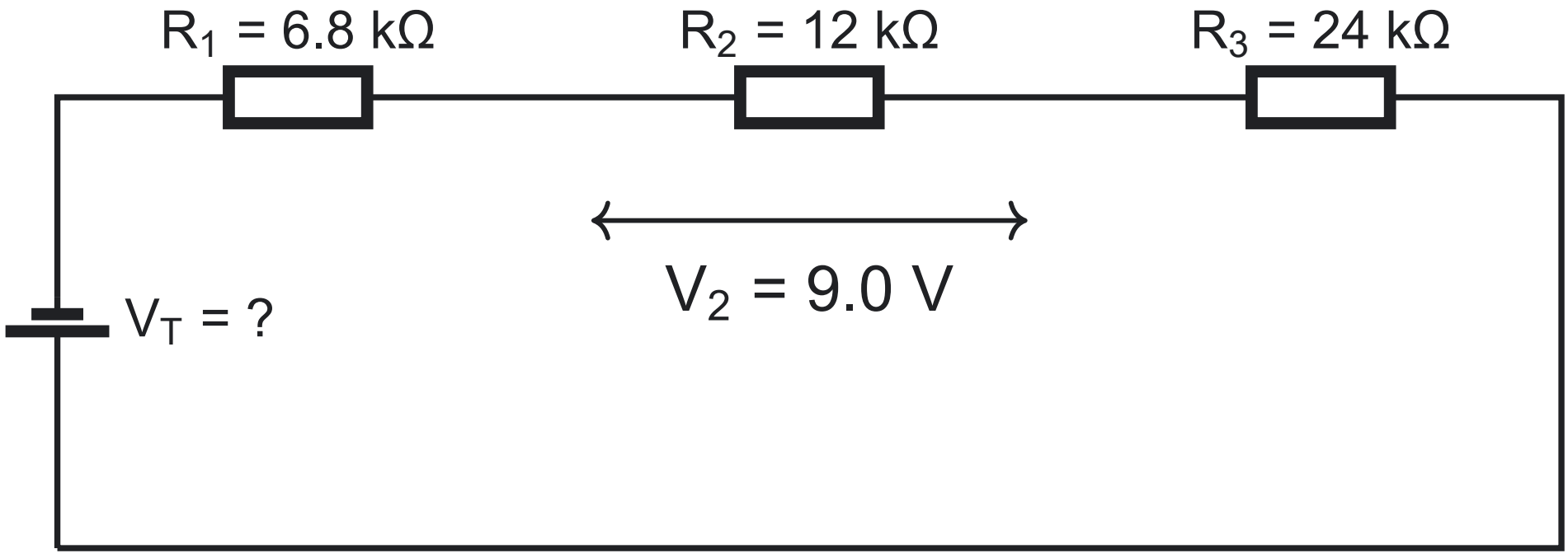
R_1 = 6.8 kΩ
R_2 = 12 kΩ
R_3 = 24 kΩ
V_2 = 9.0 V
V_T = ?