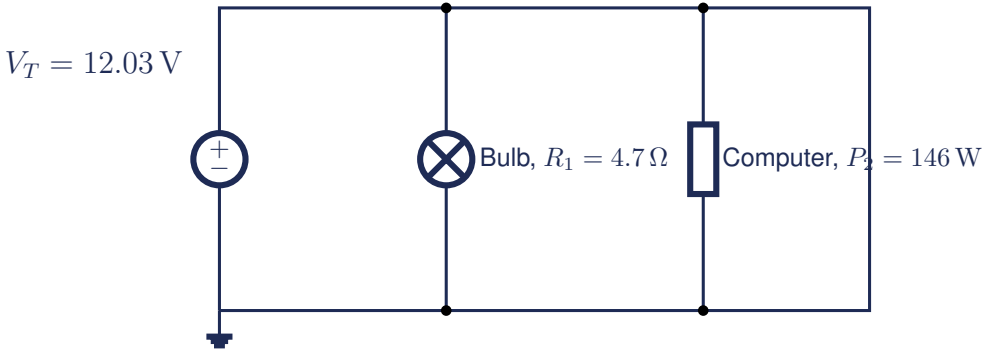

$V_T = 12.03\,\mathrm{V}$
Bulb, $R_1 = 4.7\,\Omega$
Computer, $P_2 = 146\,\mathrm{W}$