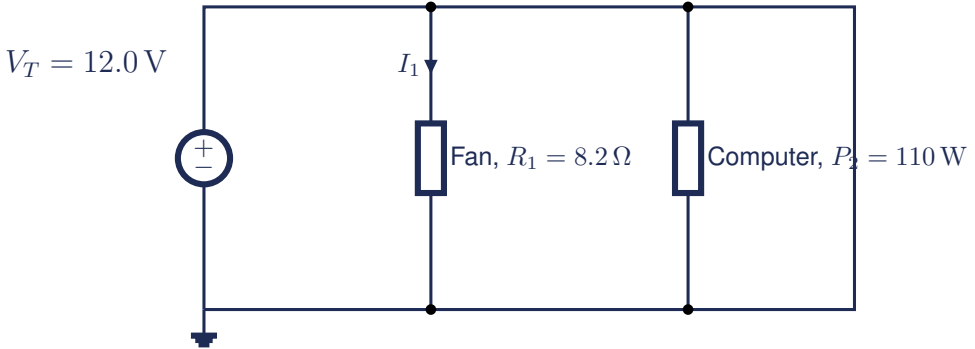

$V_T = 12.0\,\mathrm{V}$
I_1
Fan, $R_1 = 8.2\,\Omega$
Computer, $P_2 = 110\,\mathrm{W}$