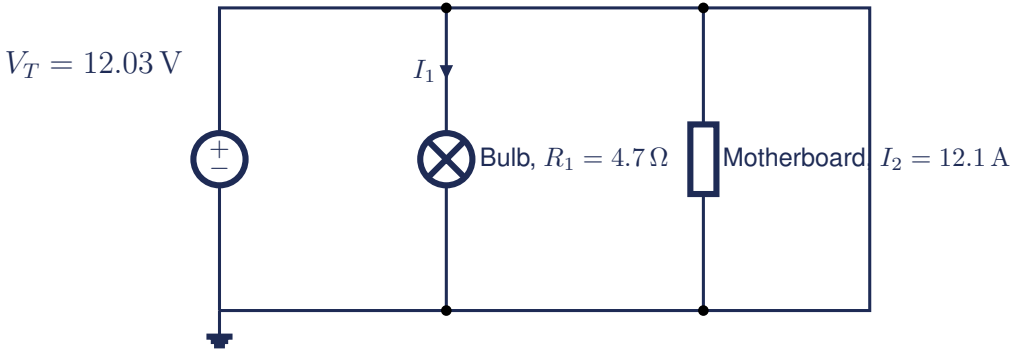

$V_T = 12.03\,\mathrm{V}$
I_1
Bulb, $R_1 = 4.7\,\Omega$
Motherboard
$I_2 = 12.1\,\mathrm{A}$