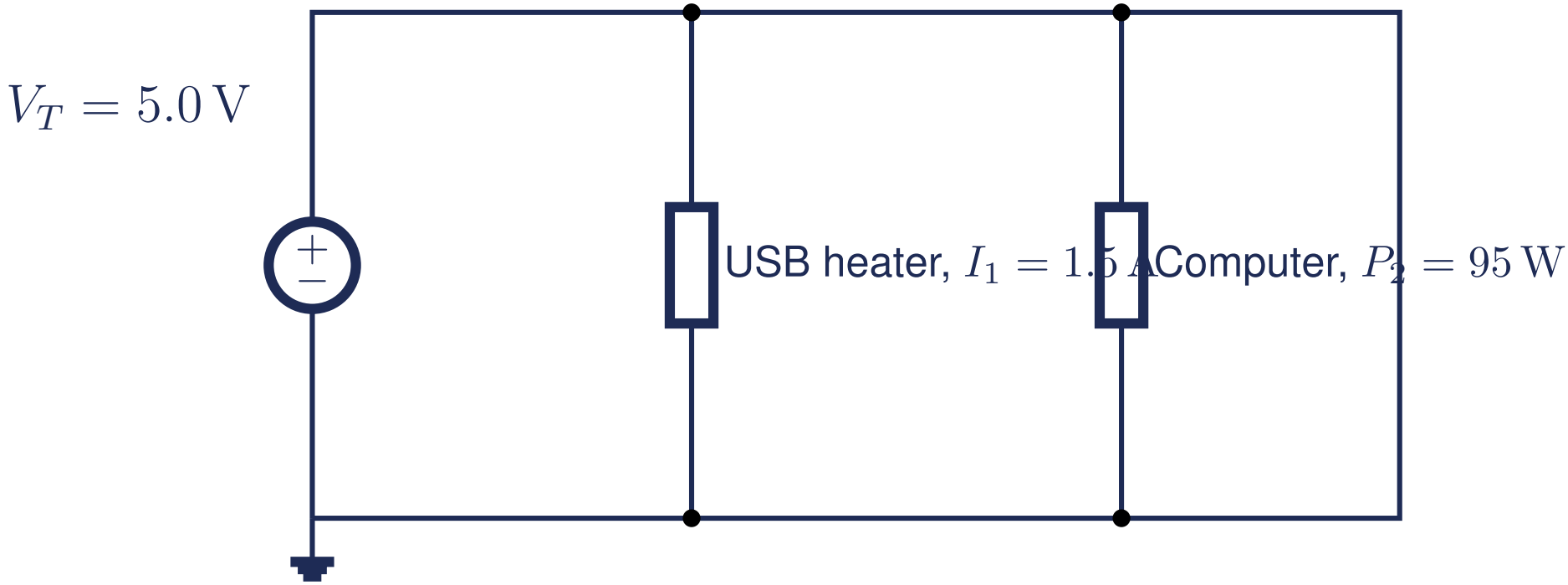

$V_T = 5.0\,\mathrm{V}$
USB heater, $I_1 = 1.5\,\mathrm{A}$
Computer, $P_2 = 95\,\mathrm{W}$