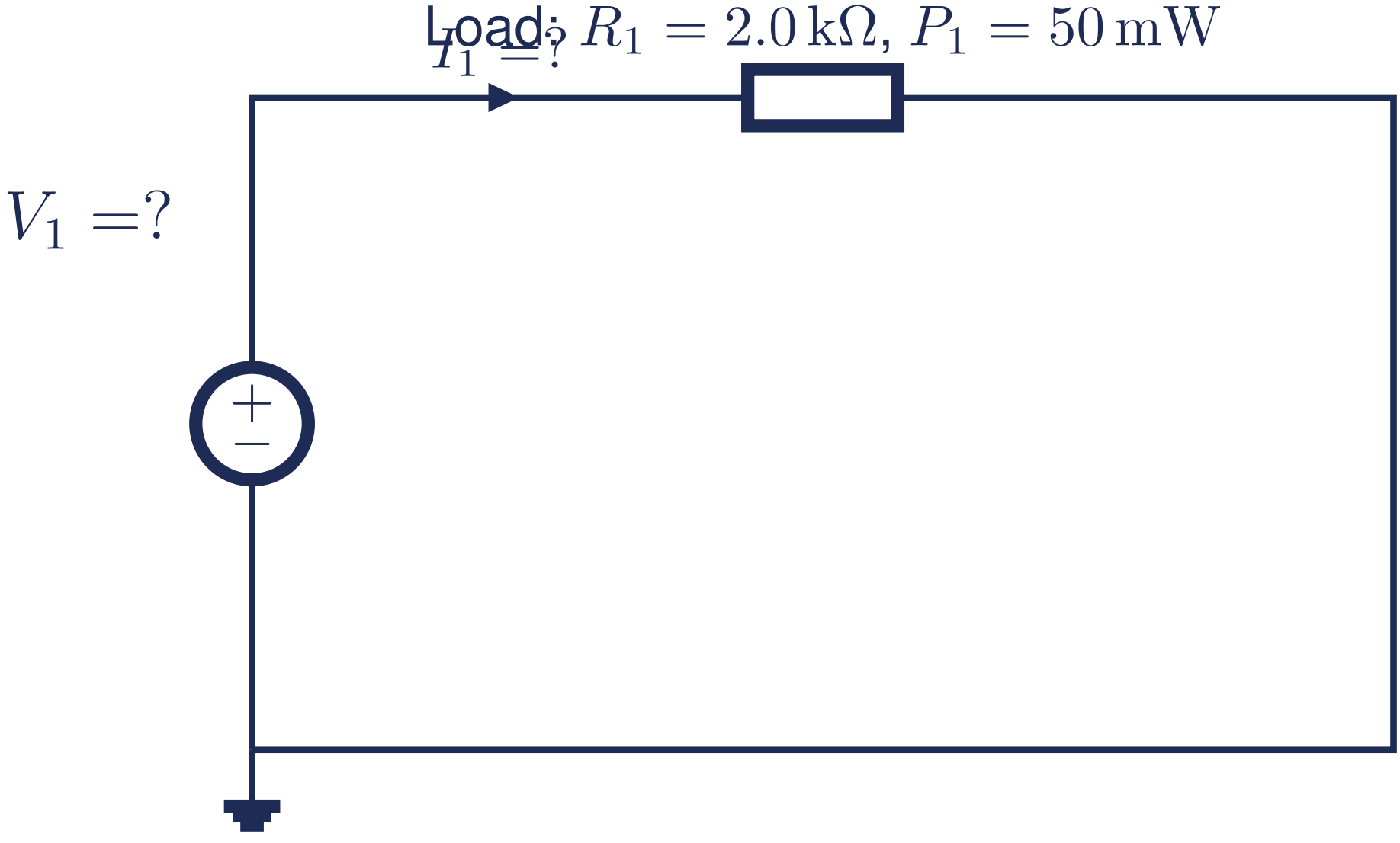

Load: $R_1 = 2.0\,\mathrm{k\Omega}$, $P_1 = 50\,\mathrm{mW}$
$I_1 =?$
$V_1 =?$
+
−