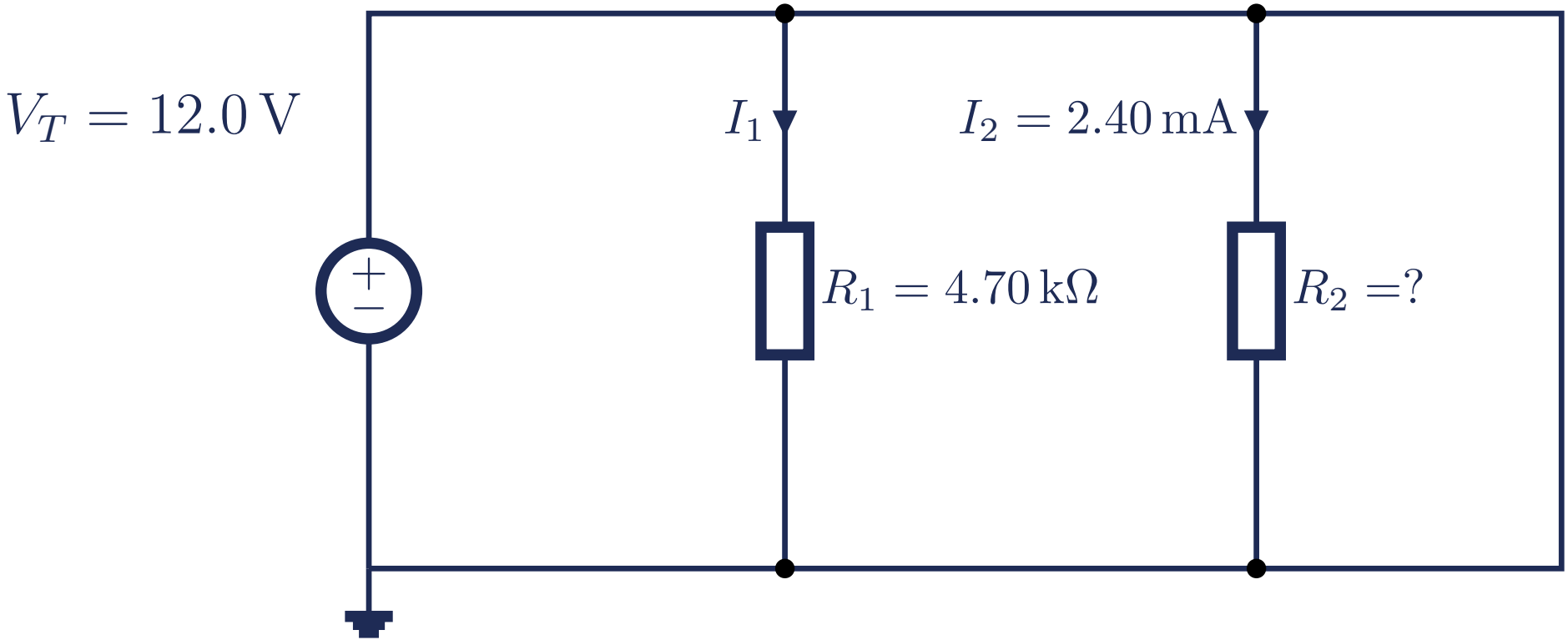

$V_T = 12.0\,\mathrm{V}$
I_1
$I_2 = 2.40\,\mathrm{mA}$
$R_1 = 4.70\,\mathrm{k\Omega}$
$R_2 = ?$