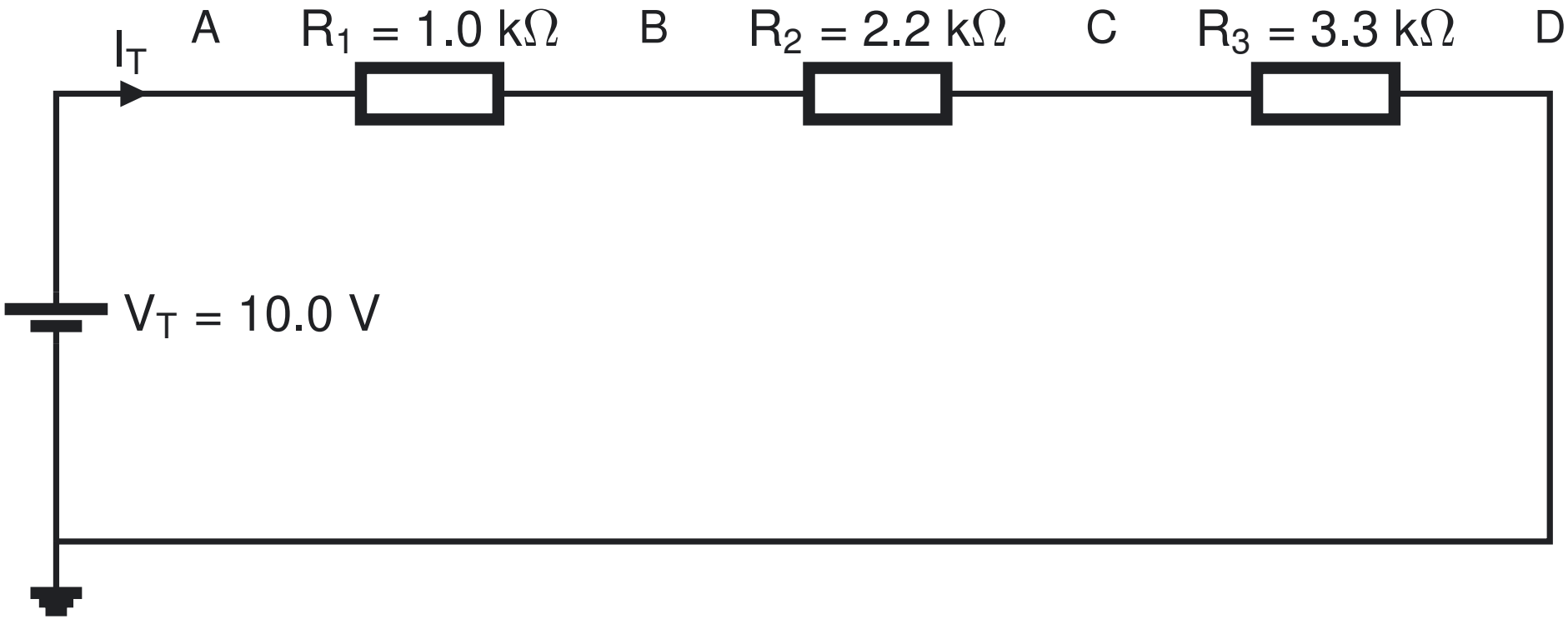
A
$R_1 = 1.0\ k\Omega$
B
$R_2 = 2.2\ k\Omega$
C
$R_3 = 3.3\ k\Omega$
D
I_T
$V_T = 10.0\ V$