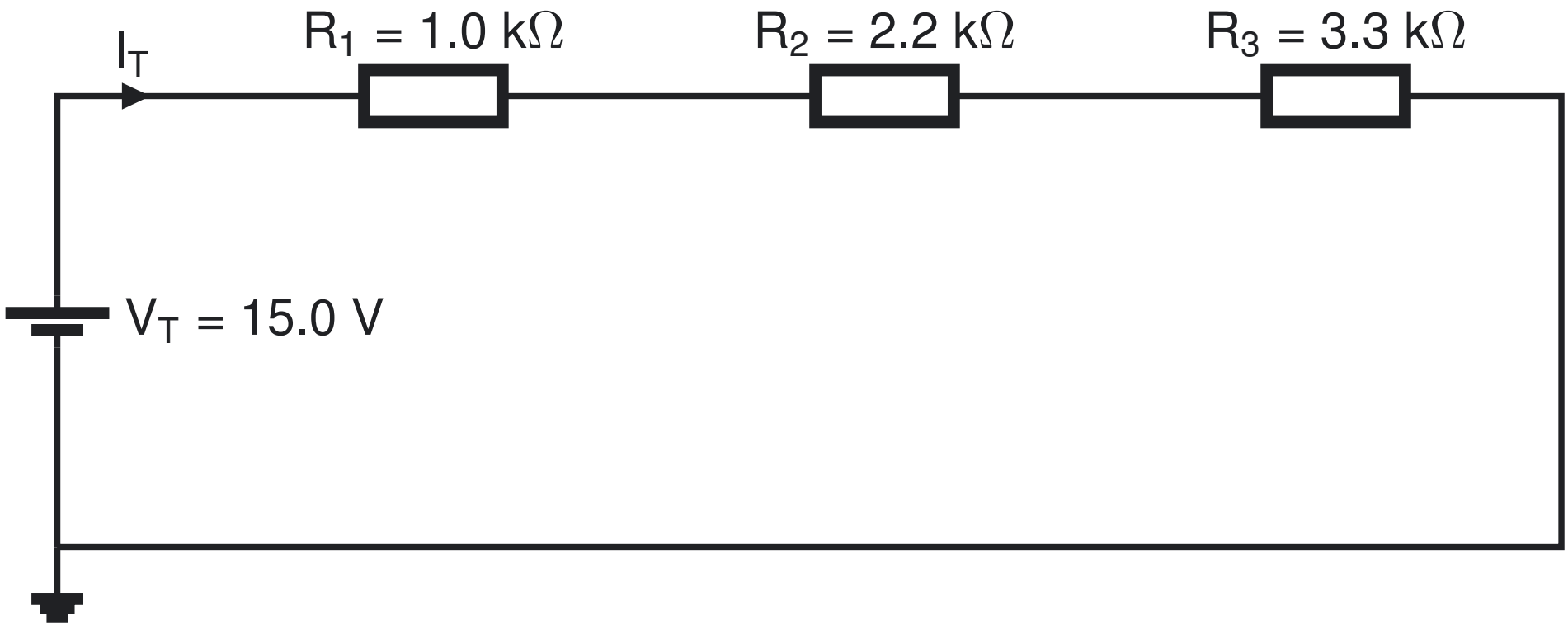
I_T
$R_1 = 1.0\ k\Omega$
$R_2 = 2.2\ k\Omega$
$R_3 = 3.3\ k\Omega$
$V_T = 15.0\ V$