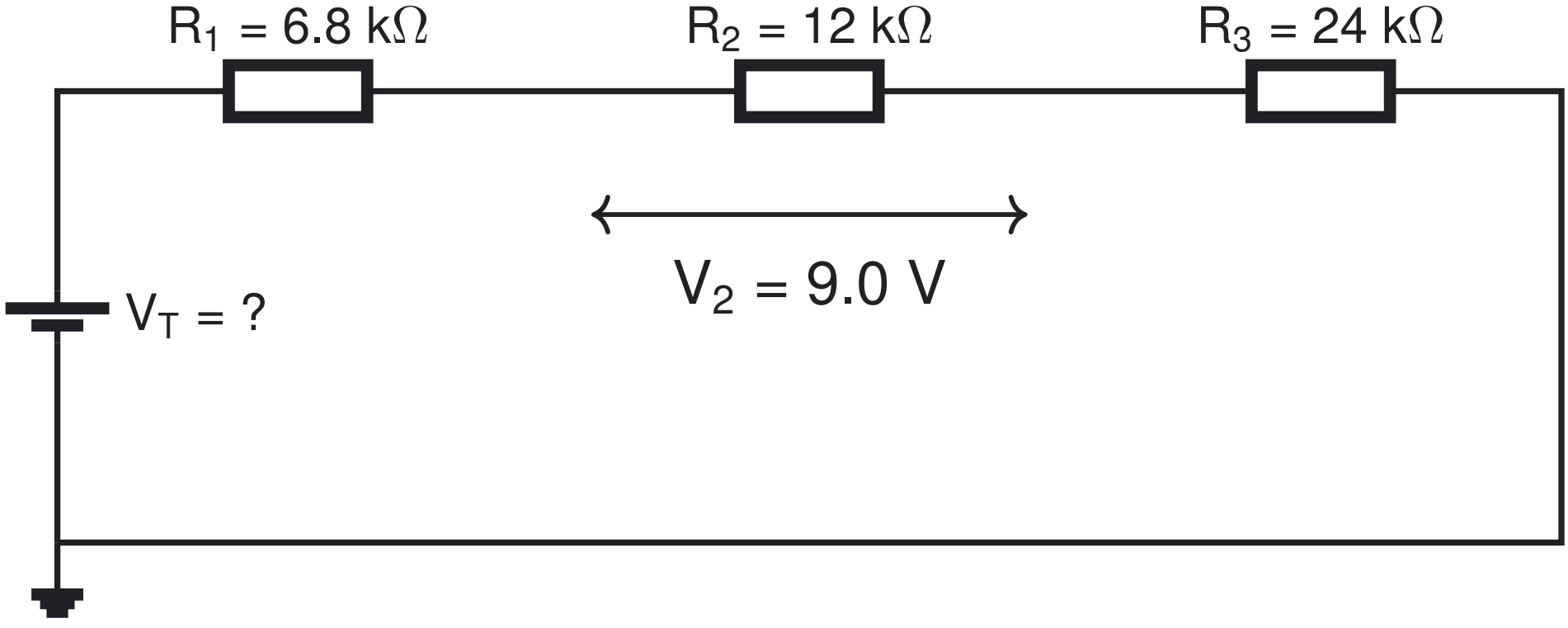
$R_1 = 6.8\ k\Omega$
$R_2 = 12\ k\Omega$
$R_3 = 24\ k\Omega$
$V_2 = 9.0\ V$
$V_T = ?$