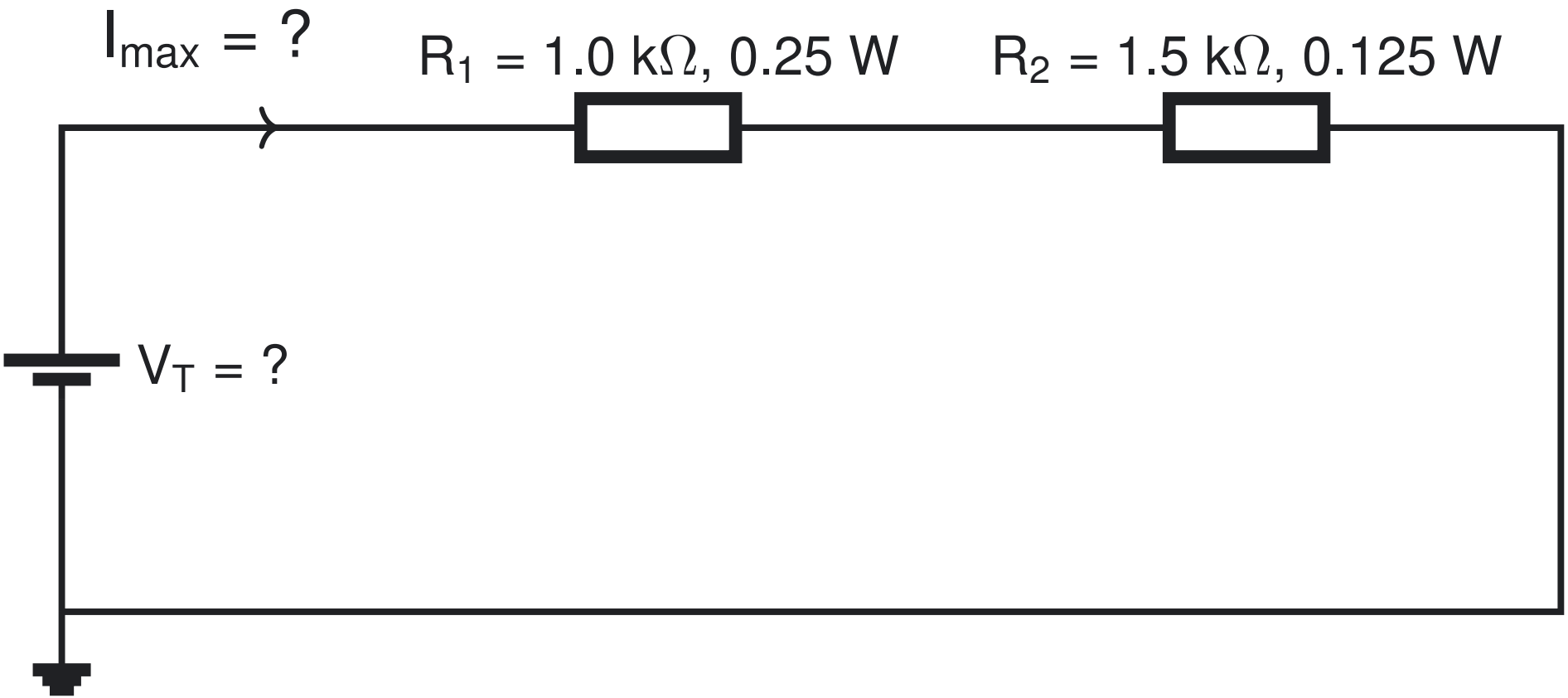
I_{max} = ?
R_1 = 1.0 kΩ, 0.25 W
R_2 = 1.5 kΩ, 0.125 W
V_T = ?